
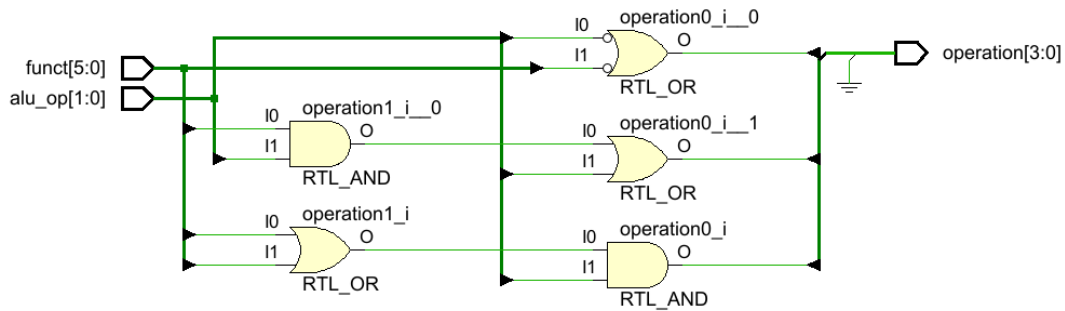


## 1. ALU control

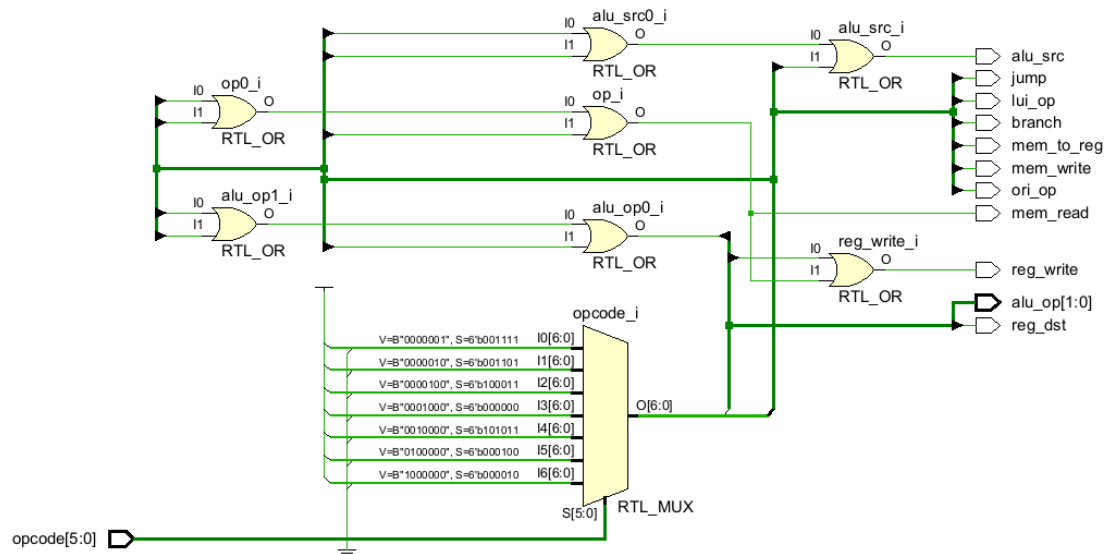


找出 operation 的 4 個 bits 分別是什麼由 funct 跟 alu\_op 組成的，分別 assign 4 個 bit 即可。

## main control




一樣把每一個 output 是由哪些 op\_code 時才會有值的寫出來，分別 assign 就好，有另外加入 jump, lui\_op, ori\_op

## single-cycle processor

 

圖太大無法全部放大，我把中間的部分放大上上來

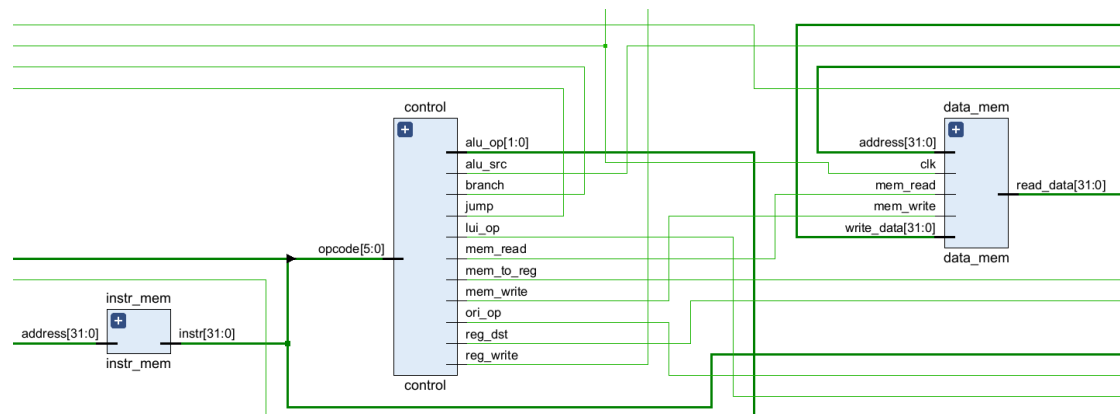

圖有點複雜，依照 6 個 step 分別接好線跟加入 jump,lw,sw,ori,lui 的線即可

## 2. waveform



## Pass 測資

```
==== Test 0 RUNNING ====
number of instructions: 29 , exit @ 0x00400074
run 25 cycles
==== Test 0 PASSED ====
#### Test Result ####
Passed 1 : 0
Failed 0 :
#### all passed!
```

我沒有自己寫其他測資來測試我的 code

3.

(1). write 在 posedge clk 時會寫入新的 pc 值，去更新下一個指令，read register 則是在 decode 的時候會根據指令給值，read memory 則是在存取記憶體階段，會設定 data\_mem\_mem\_read，讓 data\_mem\_read\_data 可以被使用。

(2).blt:

```
blt $rs, $rt, offset
```

```
slt $at, $rs, $rt
```

```
bne $at, $zero, offset
```

bgt:

```
bgt $rs, $rt, offset
```

```
slt $at, $rt, $rs
```

```
bne $at, $zero, offset
```

ble:

```
ble $rs, $rt, offset
```

```
slt $at, $rt, $rs
```

```
beq $at, $zero, offset
```

bge:

```
bge $rs, $rt, offset
```

```
slt $at, $rs, $rt
```

```
beq $at, $zero, offset
```

(3).例如 loop: beq \$zero, \$zero, loop; 這樣就會一直在 loop 裡面無限跑

(4).

# 假設 target address 0XXXXXXXX

lui \$t0, 0xFFFF #將 target address [31:16]存入\$t0

ori \$t0, \$t0, 0xFFFF #將 target address[15:0]存入\$t0

srl \$t1, \$t0, 28 #右移 28bit,將[31:28]存入\$t1

# increment the upper 4 bits to move to the next block

addi \$t1, \$t1, 1 #Increment the upper 4 bits in \$t1

sll \$t1, \$t1, 28 #Shift left logical by 28 bits to move the upper 4 bits back

ori \$t0, \$t1, \$t0 # OR the incremented upper 4 bits with the original lower 28 bits

j \$t0 # Jump to the reconstructed target address in the next block

這樣可以用 j 去完成跳到 next block 的要求

(5). 因在每一個 clock 中只能執行一條指令，這樣效率非常差，另外他要求要在一個 clock cycle 中完成所有的指令，這樣週期無法過短，進而限制頻率的提升，導致速度較慢，另外整體的複雜度也比 Pipelined designs 高出不少。

4. 這次 lab 遇到比較大問題的是在 single cycle 中，常常跑出錯誤的結果，因為少接一兩條線，或者接錯線，我改了很多次，也請 g 老師看了很多次，最後才 pass 測資。